

Ime i prezime: \_\_\_\_\_, br. indeksa \_\_\_\_\_.

Ovaj list se predaje zajedno sa vežbankom!

Sve odgovore na postavljena pitanja upisati na naznačena mesta, a odgovarajuću analizu, obrazloženja odgovora i proračune dati u vežbankama. Svaki tačan odgovor mora biti i obrazložen.

Upravljanje elektromotornim pogonima

Beograd, 22.06.2020.

## II kolokvijum

**2. Zadatak:** Elektromotorni pogon sa asinhronim motorom napaja se iz naponskog invertora sa impulsno širinskom modulacijom (IŠM, PWM), učestanost komutacije invertora je  $f_c = 2 \text{ kHz}$ . U upravljačkom sistemu je implementirano indirektno vektorsko upravljanje. Predviđeni su regulatori struje u sinhrono rotirajućem ( $dq$ ) koordinatnom sistemu, postavljenim tako da je fluks rotora po  $q$ -osi uvek jednak nuli ( $\varphi_{qr}=0$ ). Pretpostaviti da nema filtera i kašnjenja u povratnim vezama po struji, i da je pojačanje senzora  $K_{pi} = 1\text{V}/1\text{A}$ . Predviđena je regulacija brzine sa merenjem brzine i ugla vratila motora pomoću inkrementalnog enkodera montiranog na motoru. Oblast rada pogona je sa pozitivnim i negativnim brzinama manjim ili jednakim nominalnoj brzini motora (bez slabljenja polja).

- a) Nacrtati i objasniti blok dijagram za regulaciju statorskih struja po  $d$  i  $q$  osi. Podesiti parametre primenom simetričnog optimuma, uvažavajući kašnjenje u aktuatoru (invertoru) koje je jednako periodu impulsno širinske modulacije. Smatrati da je pojačanje aktuatora  $K_a = 220$ .

Odgovor je na strani: \_\_\_\_\_ [1 poen]

- b) Sa uprošćenim predstavljanjem regulacione petlje po struji (zanemariti članove višeg reda ( $>1$ ) u funkciji spregnutog prenosa), izvršiti sintezu brzinske regulacione petlje, tako da se ostvari regulacija brzine bez staticke greške. Primenom odgovarajućeg optimuma izračunati parametre regulatora brzine. U povratnoj vezi po brzini pojačanje je  $K_{p\omega}=10\text{V}/(150\text{rad/s})$  i predviđen je filter prvog reda,  $T_{p\omega}=10\text{ms}$ . Smatrati da enkoder daje signal brzine motora u rad/s.

Odgovor je na strani: \_\_\_\_\_ [1 poen]


- c) Odrediti vrednost ograničenja (limitera) signala na izlazu iz regulatora brzine (i integralnog člana u regulatoru) tako da moment motora bude ograničen na 150% nominalnog momenta motora. Kako treba podesiti vrednost referentnog ubrzanja u bloku za prilagođenje referentne vrednosti brzine (soft-startu) da se izbegne aktiviranje limita momenta u toku ubrzanja pogona? Da li vrednost referentnog ubrzanja zavisi od momenta opterećenja motora?

Odgovor je na strani: \_\_\_\_\_ [1 poen]

**Podaci:**  $U_{fn} = 220 \text{ V}$ ;  $f_n = 50 \text{ Hz}$ ;  $n_n = 1420 \text{ o/min}$ ;  $I_{fn} = 6,7 \text{ A}$  (efektivna vrednost fazne struje);  $\cos \varphi_n = 0,76$ ; broj pari polova  $P = 2$ ;  $M = 0,1712 \text{ H}$ ;  $\lambda_s = \lambda'_r = 0,01226 \text{ H}$ ;  $R_s = 2,5 \Omega$ ,  $R'_r = 1,9 \Omega$ . Ukupan moment inercije pogona je  $J = 1,2 \text{kgm}^2$ . Zanemariti **gubitke u gvožđu**.  $I_{ds} = 6,16 \text{ A}$ .

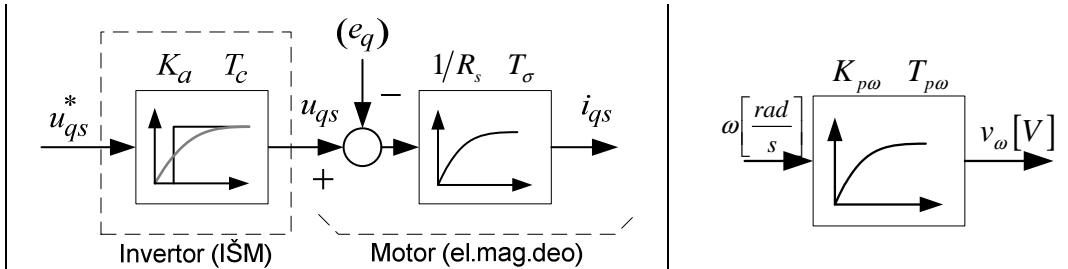**Podsetnik:**

$$T_\sigma = \frac{(L_s \cdot L'_r - M^2)}{R_s} / L'_r$$



**2. teorijsko pitanje:** Nacrtati blok dijagram i ukratko objasniti indirektno vektorsko upravljanje trofaznog asinhronog motora napajanog iz naponskog invertora.

Sa histerezisnim regulatorima struje (CRPWM invertor):      Odgovor je na strani: \_\_\_\_\_ [1 poen]

Sa regulatorima struje u sinhrono rotirajućem koordinatnom sistemu i PWM modulacijom:

Odgovor je na strani: \_\_\_\_\_ [1 poen]

$$r_j \equiv 1$$

$$o \equiv 2 \cdot \pi$$

Podaci o motoru

$$\begin{aligned} M_- &:= 0.1712H & \lambda_{s_-} &:= 0.01226H & \lambda_{r_-} &:= \lambda_{s_-} & R_{s_-} &:= 2.5\Omega & R_{r_-} &:= 1.9\Omega \\ J_{\text{m}} &:= 1.2\text{kg}\cdot\text{m}^2 & U_{fn} &:= 220\text{V} & f_n &:= 50\text{Hz} & n_n &:= 1420 \cdot \frac{\text{o}}{\text{min}} \\ P &:= 2 & n_{sn} &:= 1500 \cdot \frac{\text{o}}{\text{min}} & L_{s_-} &:= M_- + \lambda_{s_-} & L_{r_-} &:= M_- + \lambda_{r_-} \end{aligned}$$

Podaci o invertoru

$$f_c := 2\text{kHz} \quad T_c := \frac{1}{f_c} = 0.5 \cdot \text{ms} \quad K_{a_-} := 220$$

$$\text{Merenje struje} \quad T_{pi} := 0 \quad \text{Bez filtera struje} \quad K_{pi_-} := \frac{1\text{V}}{1\text{A}}$$

Nominalna struja se izračunava da bi se zadala

$$s_n := \frac{n_{sn} - n_n}{n_{sn}} = 0.053 \quad \omega_{sn} := 2 \cdot \pi \cdot f_n = 314.159 \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad n_n = 148.702 \cdot \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z_e := \left( R_{s_-} + i \cdot \omega_{sn} \cdot \lambda_{s_-} \right) + \frac{i \cdot \omega_{sn} \cdot M_- \cdot \left( \frac{R_{r_-}}{s_n} + i \cdot \omega_{sn} \cdot \lambda_{r_-} \right)}{\frac{R_{r_-}}{s_n} + i \cdot \omega_{sn} \cdot (M_- + \lambda_{r_-})}$$

$$I_n := \frac{U_{fn}}{Z_e} = (5.096 - 4.356i) \text{ A}$$

$$|I_n| = 6.704 \text{ A} \quad \varphi_n := \arg(I_n) = -40.518 \cdot \text{deg} \quad \cos(\varphi_n) = 0.76$$

$$P_n := \operatorname{Re}(3 \cdot U_{fn} \cdot |I_n|) = 4.425 \times 10^3 \text{ W} \quad 3 \cdot U_{fn} \cdot |I_n| = 4.425 \times 10^3 \text{ W}$$

$$-|I_n| \cdot \sin(\varphi_n) \cdot \sqrt{2} = 6.16 \text{ A} \quad I_{dsn} := -\operatorname{Im}(I_n) \cdot \sqrt{2} = 6.16 \text{ A} \quad \frac{I_{dsn}}{|I_n| \cdot \sqrt{2}} = 0.65$$

$$\text{Normalizacija} \quad U_b := U_{fn} \quad I_b := |I_n| \quad \omega_b := 2 \cdot \pi \cdot f_n$$

$$M_b := 3 \cdot \frac{U_b \cdot I_b}{\omega_b} = 28.168 \cdot \text{N} \cdot \text{m} \quad T_m := J \cdot \frac{\omega_b}{P} \cdot \frac{1}{M_b} = 6.692 \text{ s}$$

Moment u apolutnom domenu

$$m_e(i_{ds}, i_{qs}) := \frac{3}{2} P \cdot \frac{M^2}{M + \lambda_r} \cdot i_{ds} \cdot i_{qs} \quad m_e(6.16A, 3A) = 8.857 \cdot N \cdot m$$

$$Z_b := \frac{U_b}{I_b} = 32.816 \Omega \quad L_b := \frac{Z_b}{\omega_b} = 0.104 H \quad \frac{M}{L_b} = 1.639$$

$$M := \frac{M}{L_b} = 1.639 \quad \lambda_s := \frac{\lambda_s}{L_b} = 0.117 \quad \lambda_r := \frac{\lambda_r}{L_b} \quad L_s := M + \lambda_s \\ L_r := M + \lambda_s = 1.756$$

$$R_s := \frac{R_s}{Z_b} = 0.076 \quad R_r := \frac{R_r}{Z_b} = 0.058 \\ I_{ds} := 6.16A \quad \text{dato u tekstu zadatka} \quad I_{ds} := \frac{I_{ds}}{I_b \cdot \sqrt{2}} = 0.65$$

$$m_e(I_{ds}, I_{qs}) := \frac{M^2}{M + \lambda_r} \cdot I_{ds} \cdot I_{qs} \quad \text{Izraz za moment}$$

$$K_m := \frac{M^2}{M + \lambda_r} \cdot I_{ds} = 0.994 \quad K_{m-} := \frac{3}{2} \cdot P \cdot \frac{M^2}{M + \lambda_r} \cdot I_{ds} = 2.952 \cdot \frac{N \cdot m}{A}$$

a) regulacija struje

$$K_a := K_{a-} \quad \text{Pojačanje iz Volti (signalnih) u Volte (energetske)}$$

$$T_\sigma := \frac{\frac{(L_s \cdot L_r - M^2)}{L_r}}{R_s} = 9.48 \cdot ms \quad \frac{\frac{(L_s \cdot L_r - M^2)}{L_r} \cdot L_b}{R_s \cdot Z_b} = 9.48 \cdot ms$$

$$F_{i0} = K_i \cdot \frac{1 + p \cdot T_i}{p \cdot T_i} \cdot \frac{K_a}{1 + p \cdot T_c} \cdot \frac{\frac{1}{R_s}}{1 + p \cdot T_\sigma}$$

$$K_{pi} := K_{pi-} \cdot \frac{I_b}{U_b} = 0.03 \cdot r_j$$

$$\text{Kompenzacija veće vremenske konstante: } T_i := T_\sigma = 9.48 \cdot ms$$

Nakon skraćivanja

$$F_{i0} = K_i \frac{1}{p \cdot T_i} \cdot \frac{K_a}{1 + p \cdot T_c} \cdot \frac{1}{R_s}$$

$$F_{pi} := K_{pi}$$

$$F_{iw} = \frac{F_{i0}}{1 + K_{pi} \cdot F_{i0}} = \frac{K_i \frac{1}{p \cdot T_i} \cdot \frac{K_a}{1 + p \cdot T_c} \cdot \frac{1}{R_s}}{1 + K_{pi} \left( K_i \frac{1}{p \cdot T_i} \cdot \frac{K_a}{1 + p \cdot T_c} \cdot \frac{1}{R_s} \right)}$$

$$F_{iw} = \frac{\frac{K_i \cdot K_a}{R_s}}{p^2 \cdot T_c \cdot T_i + p \cdot T_i + \frac{K_{pi} \cdot K_i \cdot K_a}{R_s}}$$

$$a_0 = \frac{K_{pi} \cdot K_i \cdot K_a}{R_s} \quad a_1 = T_i \quad a_2 = T_c \cdot T_i$$

$$a_1^2 = 2 \cdot a_0 \cdot a_2 \quad \text{Modulni optimum}$$

$$T_i^2 = 2 \cdot \frac{K_{pi} \cdot K_i \cdot K_a}{R_s} \cdot T_c \cdot T_i \quad K_i := \frac{T_i}{2} \cdot \frac{R_s}{K_{pi} \cdot K_a} \cdot \frac{1}{T_c} = 0.108$$

Kad se zamene vrednosti u  $F_{iw}$ :

$$F_{iw} = \frac{\left( \frac{T_i}{2} \cdot \frac{R_s}{K_{pi} \cdot K_a} \cdot \frac{1}{T_c} \right) \cdot \frac{K_a}{R_s}}{p^2 \cdot T_c \cdot T_i + p \cdot T_i + \frac{K_{pi} \cdot K_a}{R_s} \cdot \left( \frac{T_i}{2} \cdot \frac{R_s}{K_{pi} \cdot K_a} \cdot \frac{1}{T_c} \right)} = \frac{\left( \frac{T_i}{2} \cdot \frac{1}{K_{pi}} \cdot \frac{1}{T_c} \right)}{p^2 \cdot T_c \cdot T_i + p \cdot T_i + \left( \frac{T_i}{2} \cdot \frac{1}{T_c} \right)}$$

$$F_{iw} = \frac{\left( \frac{T_i}{2} \cdot \frac{1}{K_{pi}} \cdot \frac{1}{T_c} \right)}{p^2 \cdot T_c \cdot T_i + p \cdot T_i + \left( \frac{T_i}{2} \cdot \frac{1}{T_c} \right)} = \frac{\frac{1}{K_{pi}}}{p^2 \cdot (2 \cdot T_c^2) + p \cdot (2 \cdot T_c) + 1}$$

Uprošćenje po zadatku: zanemariti članove višeg reda:

$$F_{iw} = \frac{\frac{1}{K_{pi}}}{p \cdot (2 \cdot T_c) + 1}$$

$$\text{Regulator brzine} \quad K_e := \frac{1}{K_{pi}} = 32.816 \quad T_e := 2 \cdot T_c = 1 \cdot \text{ms}$$

$$K_{p\omega_-} := \frac{10V}{150 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} \quad K_{p\omega} := K_{p\omega_-} \cdot \frac{\omega_b}{P} \cdot \frac{1}{U_b} = 0.048$$

$$T_{p\omega} := 10 \text{ms} \quad \text{Dato u tekstu zadatka}$$

$$F_{\omega 0} = K_\omega \cdot \frac{1 + p \cdot T_\omega}{p \cdot T_\omega} \cdot \frac{1}{K_m} \cdot \frac{K_e}{1 + p \cdot T_e} \cdot K_m \cdot \frac{1}{p \cdot T_m} \quad F_{p\omega} = \frac{K_{p\omega}}{1 + p \cdot T_{p\omega}}$$

$$\text{Transformacija vremenskih konstanti koje su po vrednosti slične} \quad T_{e2} := T_e + T_{p\omega}$$

$$T_{e2} = 11 \cdot \text{ms} \quad \text{Što je mnogo manje od:} \quad T_m = 6.692 \text{ s}$$

$$F_{\omega w} = \frac{F_{\omega 0}}{1 + K_{p\omega} \cdot F_{\omega 0}} = \frac{K_\omega \cdot \frac{1 + p \cdot T_\omega}{p \cdot T_\omega} \cdot \frac{K_e}{(1 + p \cdot T_{e2})} \cdot \frac{1}{p \cdot T_m}}{1 + K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot \frac{1 + p \cdot T_\omega}{p \cdot T_\omega} \cdot \frac{K_e}{(1 + p \cdot T_{e2})} \cdot \frac{1}{p \cdot T_m}}$$

$$F_{\omega w} = \frac{K_\omega \cdot (1 + p \cdot T_\omega) \cdot K_e}{p^2 T_\omega \cdot T_m \cdot (1 + p \cdot T_{e2}) + K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e \cdot (1 + p \cdot T_\omega)}$$

$$F_{\omega w} = \frac{K_\omega \cdot K_e \cdot (1 + p \cdot T_\omega)}{p^3 T_\omega \cdot T_m \cdot T_{e2} + p^2 \cdot T_\omega \cdot T_m + K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e \cdot T_\omega \cdot p + K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e}$$

$$a_3 = T_\omega \cdot T_m \cdot T_{e2} \quad a_2 = T_\omega \cdot T_m \quad a_1 = K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e \cdot T_\omega \quad a_0 = K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e$$

$$a_2^2 = 2 \cdot a_3 \cdot a_1 \quad a_1^2 = 2 \cdot a_2 \cdot a_0$$

$$(T_\omega \cdot T_m)^2 = 2 \cdot (T_\omega \cdot T_m \cdot T_{e2}) \cdot (K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e \cdot T_\omega)$$

$$(K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e \cdot T_\omega)^2 = 2 \cdot (T_\omega \cdot T_m) \cdot (K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e)$$

$$T_m = 2 \cdot (T_{e2}) \cdot (K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e) \quad (K_{p\omega} \cdot K_\omega \cdot K_e \cdot T_\omega) = 2 \cdot T_m$$

$$K_{\omega} := \frac{T_m}{2 \cdot T_e 2 \cdot K_p \omega \cdot K_e} = 194.727$$

$$T_{\omega} := \frac{2 \cdot T_m}{K_p \omega \cdot K_{\omega} \cdot K_e} = 44 \cdot ms$$

$$\frac{M^2}{L_r} \cdot I_{dn} \cdot I_{qn} = M_{en}$$

$$I_{ds\_} = 6.16 A$$

$$I_{dn\_} := I_{ds\_}$$

$$I_{qn\_} := \sqrt{\left(\sqrt{2} \cdot I_b\right)^2 - I_{dn\_}^2} = 7.207 A$$

$$I_{dn} := \frac{I_{dn\_}}{I_b \cdot \sqrt{2}} = 0.65$$

$$I_{qn} := \sqrt{1 - I_{dn}^2} = 0.76$$

Provera

$$I_{dn}^2 + I_{qn}^2 = 1$$

$$M_{en\_} := m_e(I_{dn\_}, I_{qn\_}) = 21.278 \cdot N \cdot m$$

$$M_{en} := m_e(I_{dn}, I_{qn}) = 0.755$$

$$M_{en} \cdot M_b = 21.278 \cdot N \cdot m$$

$$LIM := 1.5 \cdot M_{en} = 1.133$$

U relativnim jedinicama

$$LIM\_ := 1.5 \cdot M_{en\_} = 31.917 \cdot N \cdot m$$

Ubrzavanje bez opterećenja

Ubrzavanje sa nominalnim opterećenjem

$$\alpha_{ref,max} := \frac{LIM}{T_m} = 0.169 \frac{1}{s}$$

$$\alpha_{ref,min} := \frac{LIM - M_{en}}{T_m} = 0.056 \frac{1}{s}$$

$$\alpha_{ref,max} \cdot \omega_b = 53.195 \cdot \frac{rad}{s^2}$$

$$\alpha_{ref,min} \cdot \omega_b = 17.732 \cdot \frac{rad}{s^2}$$

$$\frac{LIM\_}{J} = 26.597 \frac{1}{s^2}$$